

产品特点

- 精确到 1.24V 的参考电压
- 保证 0.5% 的参考电压容差
- 吸收电流能力, 80 μ A 至 100mA
- 快速开启
- 可调输出电压, $V_o = V_{REF}$ 至 18V
- 0.2 Ω 典型输出阻抗
- SOT-23, SOT-89 封装

产品应用

- PC 主板
- 电压适配器
- 开关电源
- 充电器

产品描述

CBM432 是一个三端可调调节器系列, 在适用的温度范围内具有保证的热稳定性。输出电压可以设置为 V_{ref} (大约 1.24V)和 18V 之间的任何值, 有两个外部电阻。这些器件具有典型的动态输出阻抗 0.2 Ω 。有源输出电路提供了非常锐利的开启特性, 使这些器件在许多应用中成为齐纳二极管的极好替代品。

CBM432 可在-40 $^{\circ}$ C至+125 $^{\circ}$ C范围内工作。


目录

产品特点	1
产品应用	1
产品描述	1
修订日志	3
引脚分配及定义	3
绝对最大额定值	4
热阻参数	4
等效原理图	5
电气特性	6
测试电路	8
典型应用	10
应用信息	14
封装尺寸及结构	17
包装/订购信息	19


修订日志

版本	修订日期	变更内容	变更原因	制作	审核	备注
V1.0						
V1.1	2026.2.11	更新SOT23-3封装产品丝印信息	错误更新	WW	LYL	

引脚分配及定义

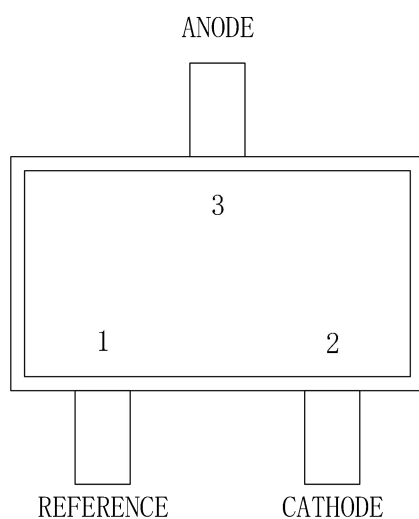

SOT23-3

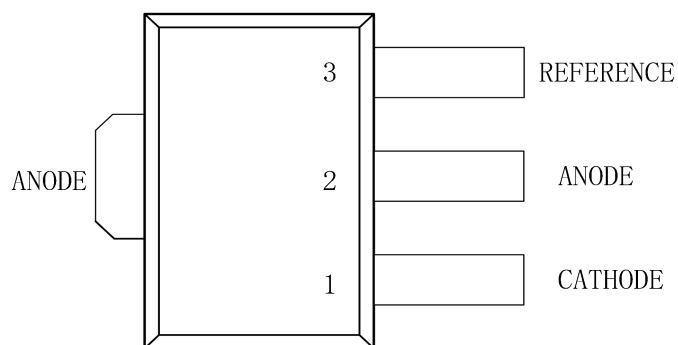

SOT89-3

名称	编号(SOT23-3)	编号(SOT89-3)	类型 (输入/输出)	功能
REFERENCE	1	3	输入	基准电压引脚
ANODE	3	2	输出	正极
CATHODE	2	1	输入/输出	负极


绝对最大额定值

符号	参数	额定值	单位
V_{KA}	阴极电压	20	V
I_K	持续阴极电流范围	100	mA
I_{REF}	基准电流范围	3	mA
T_J	结温范围	-40 to 150	°C
T_{STG}	存储温度范围	-60 to 150	°C


热阻参数

符号	测量法	(CBM432AST23/CBM432AST89)	单位
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	371.7	C/W
$R_{\theta JC}$	结至壳间热阻	145.9	C/W
$R_{\theta JB}$	结至板间热阻	104.7	C/W
ψ_{JT}	结至顶部特性参数	23.9	C/W
ψ_{JB}	结至板间特性参数	102.9	C/W


符号

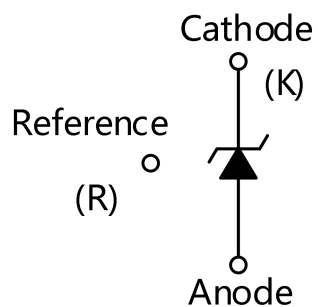

原理框图

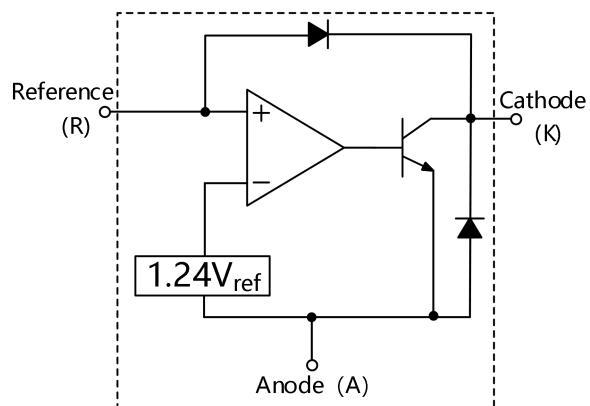

等效原理图

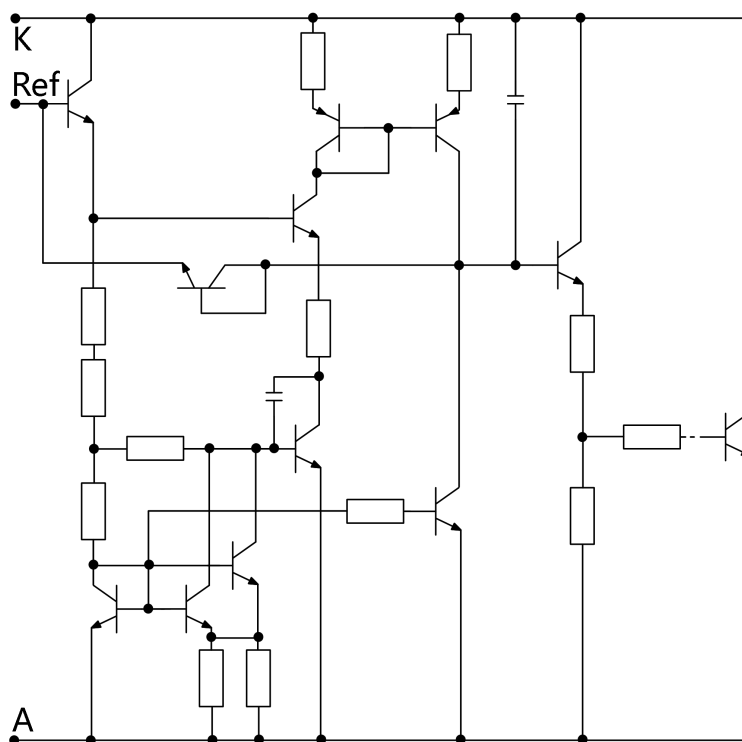


电气特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (除非另有说明)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{REF}	基准输入电压	$V_{KA}=V_{REF}, I_K=10\text{mA}$ (图.1)	1.234	1.240	1.246	V
$V_{REF}(\text{DEV})$	过满载温度范围基准输入电压偏差	$T_A=\text{全温度范围(see Note1)} V_{KA}=V_{REF}, I_K=10\text{mA}$ (图.1)		10	25	mV
$\Delta V_{REF}/\Delta V_{KA}$	基准电压变化与阴极电压变化的比值	$I_K=10\text{mA}, V_{KA}=18\text{V to } V_{REF}$ (图.2)		-1	-2.7	mV/V
I_{REF}	基准输入电流	$I_K=10\text{mA}, R_1=10\text{k}\Omega$ $R_2=\infty$ (图.2)		0.25	0.5	μA
$I_{REF}(\text{DEV})$	过满载温度范围基准输入电流偏差	$T_A=\text{全温度范围(see Note1)} R_1=10\text{k}\Omega, R_2=\infty$ $I_K=10\text{mA}$ (图.2)		0.05	0.3	μA
$I_K(\text{off})$	关闭状态阴极电流	$V_{REF}=0\text{V},$ (图.3) $V_K=18\text{V}$		0.04	0.5	μA
Z_{ka}	动态输出阻抗	$V_{ka}=V_{REF}, I_K=1\text{mA to } 100\text{mA}$ $F\leq 1\text{KHz}$ (图.1)		0.2	0.4	Ω
$I_{K(\text{MIN})}$	最小工作电流	$V_{ka}=V_{REF}$ (图.1)		60	80	μA

提示:

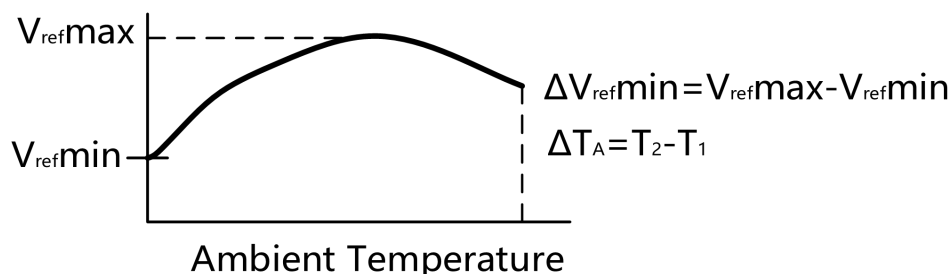1. 偏离参量 ΔV_{ref} 由在应用时满载工作环境温度范围的最大值和最小值差别来定义。



基准输入电压的平均温度系数由下列公式确定:

$$V_{ref} \frac{\text{ppm}}{^\circ\text{C}} = \frac{\left(\frac{\Delta V_{ref}}{V_{ref@25^\circ\text{C}}} \right) \times 10^6}{\Delta V_A} = \frac{\Delta V_{ref} \times 10^6}{\Delta V_A (V_{ref@25^\circ\text{C}})}$$

αV_{ref} 是否正相或反相，是由基准电压在低温环境温度下的最小值或最大值决定。（如图 6 所示）

例如： $\Delta V_{\text{ref}} = 8.0 \text{ mV}$ 和正斜率时，

$$V_{\text{ref}@25^\circ\text{C}} = 1.24\text{V}, \Delta T_A = 70^\circ\text{C} \quad \alpha V_{\text{ref}} = \frac{0.008 \times 10^6}{70(1.24)} = 92.2\text{ppm}/^\circ\text{C}$$

2. 动态阻抗 Z_{KA} 由下列公式定义：

$$|Z_{\text{KA}}| = \frac{\Delta V_{\text{KA}}}{\Delta I_{\text{K}}}$$

当 R_1 和 R_2 两个外部电阻器接入设备电路时时，（如图 2 所示）电路的总动态阻抗由下列公式定义：

$$|Z_{\text{KA}}'| = |Z_{\text{KA}}|(1 + \frac{R_1}{R_2})$$

测试电路

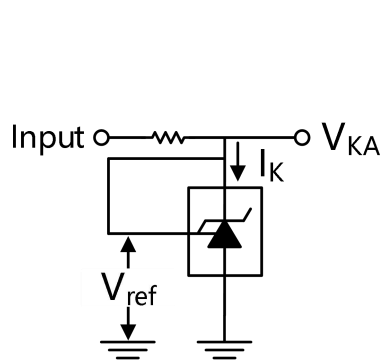


图 1. $V_{KA} = V_{REF}$ 测试电路

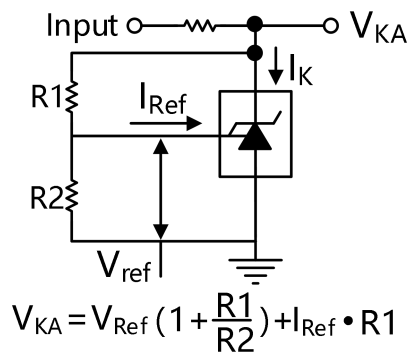


图 2. $V_{KA} \geq V_{REF}$ 测试电路

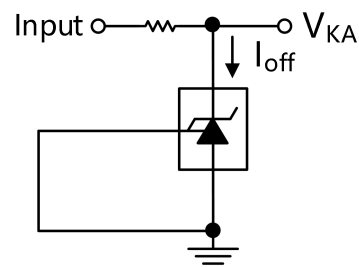


图 3. I_{off} 测试电路

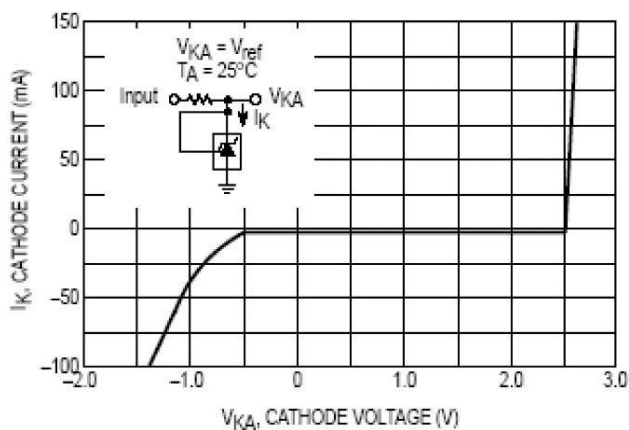


图 4. 阴极电流与阴极电压的关系

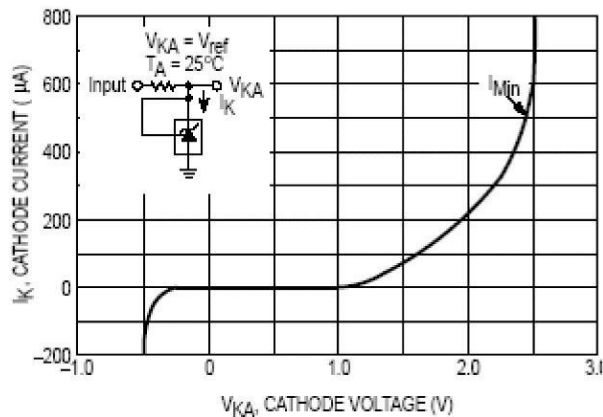


图 5. 阴极电流与阴极电压的关系

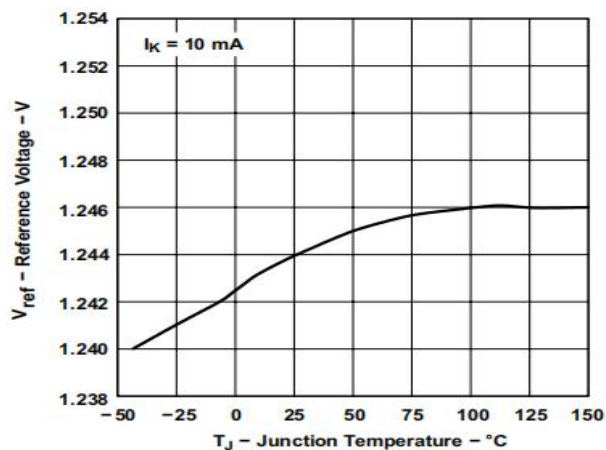


图 6. 基准输入电压与环境温度关系图

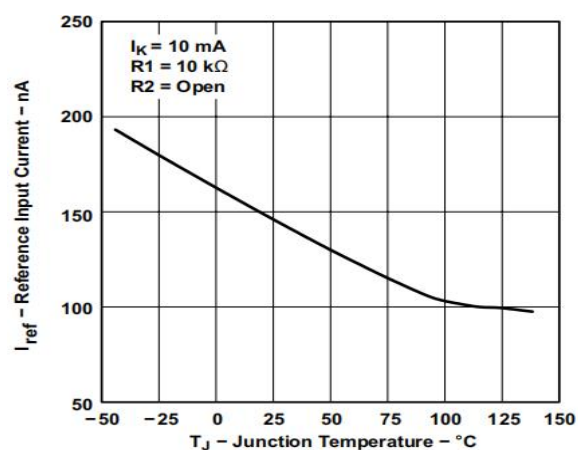


图 7. 基准输入电流与环境温度关系

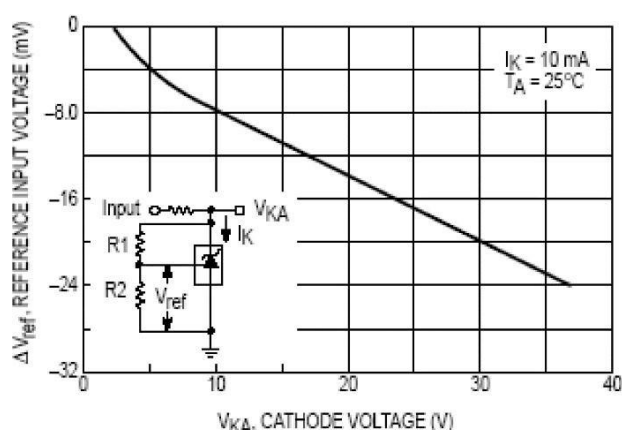


图 8.基准输入电压变化与阴极电压关系

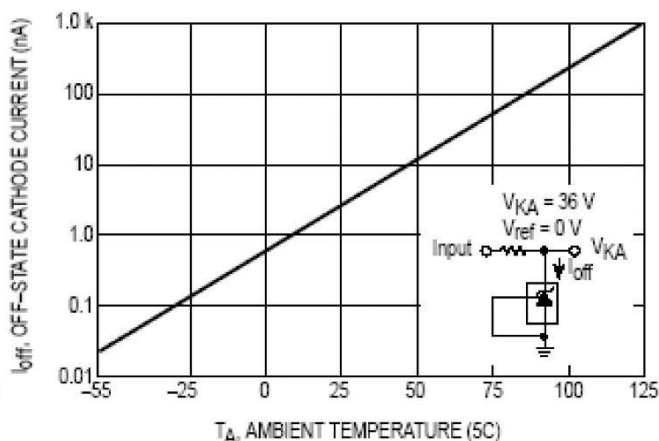


Figure 9.关闭状态阴极电流与环境温度关系

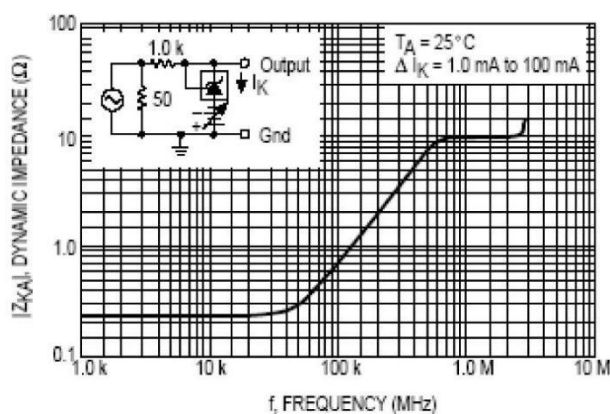


图 10.动态阻抗与频率温度系数关系

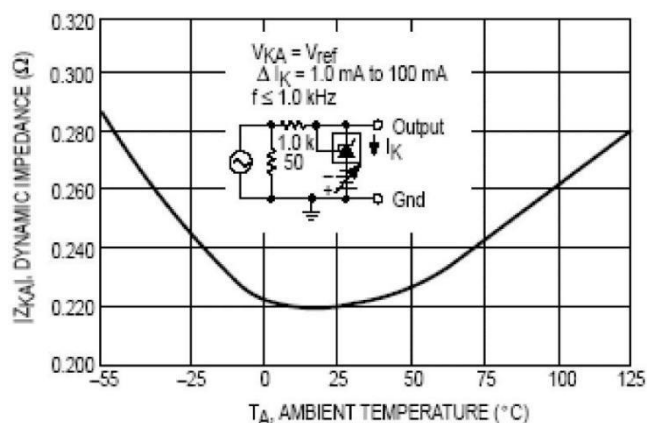


图 11.动态阻抗与环境温度关系

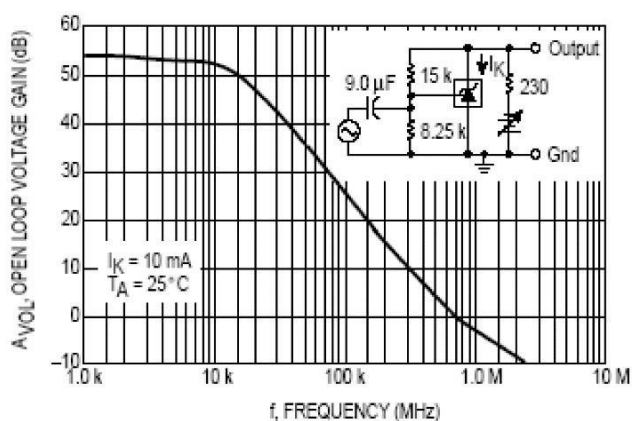


图 12. 开环电压增益与频率关系

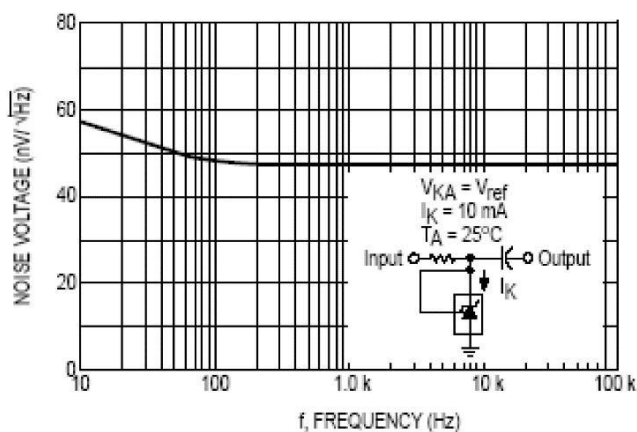


图 13. 光谱噪声密度

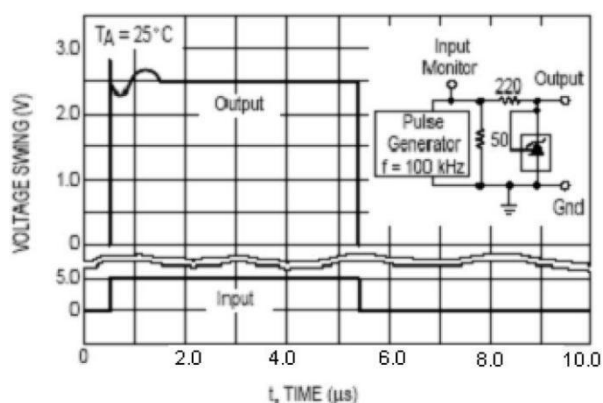


图 14. 脉冲响应

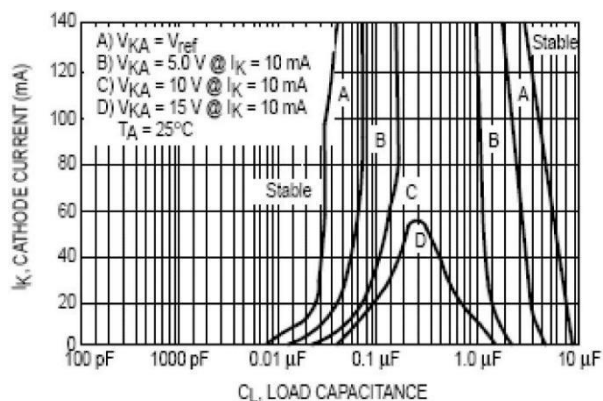


图 15. 稳定边界条件

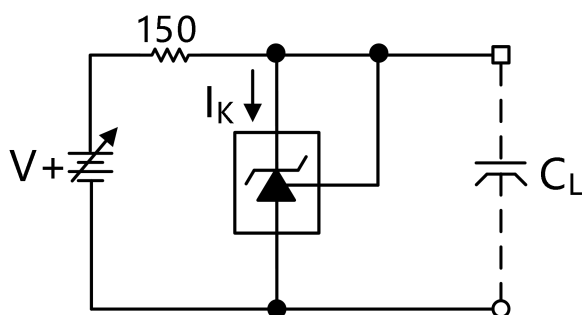


图 16. 稳定边界条件曲线 A 测试电路

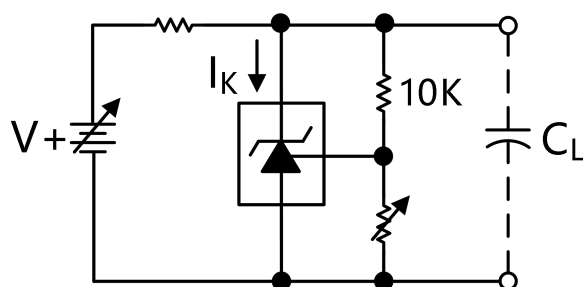


图 17. 稳定边界条件曲线 B, C, D 测试电路

典型应用

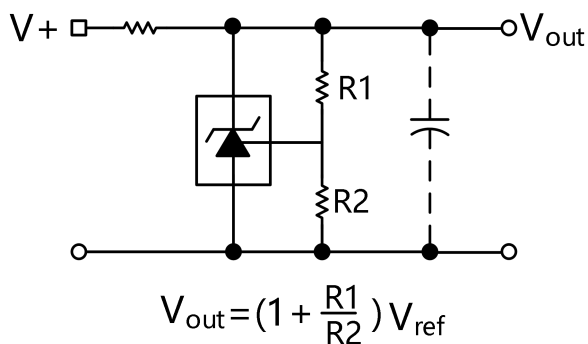


图 18. 并联电压


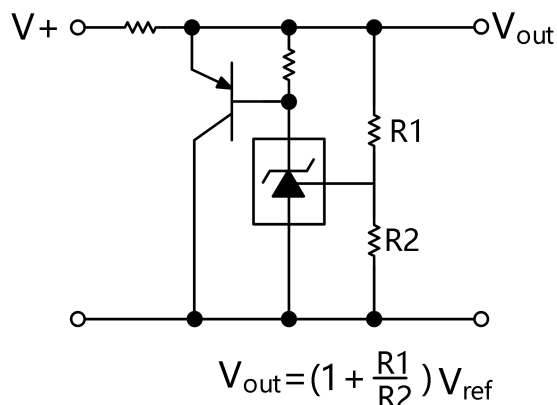



图 19. 大电流并联调节器

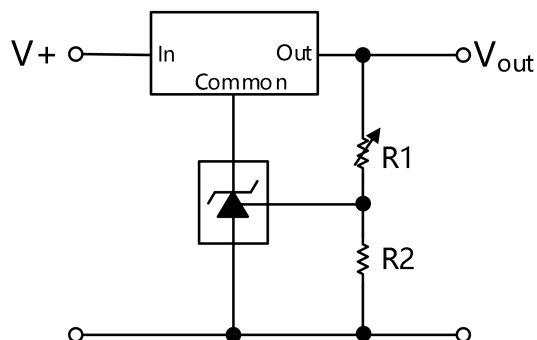

$$V_{out} = (1 + \frac{R1}{R2}) V_{ref}$$

$$V_{out\ min} = (V_{ref} + 5.0V)$$


图 20.三端固定式调节器输出控制

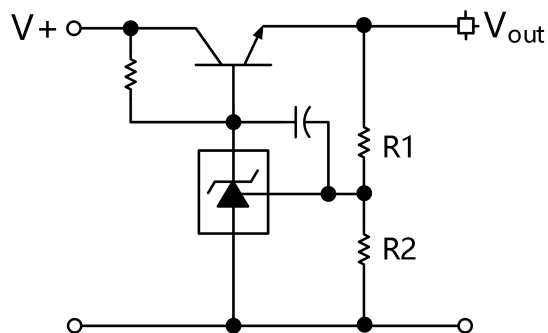

$$V_{out} = (1 + \frac{R1}{R2}) V_{ref}$$


$$V_{out\ min} = V_{ref} + V_{be}$$

图 21. 串联旁路稳压器

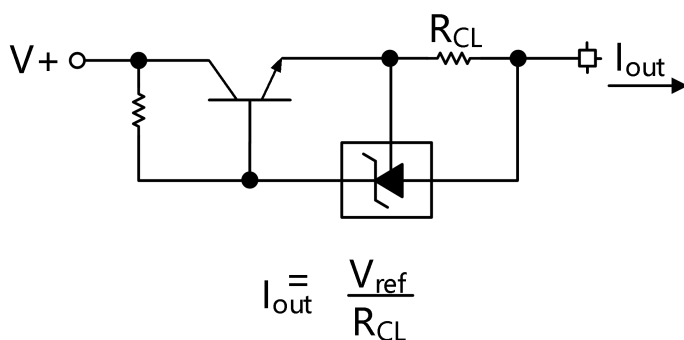


$$I_{out} = \frac{V_{ref}}{R_{CL}}$$

图 22. 恒定电流源

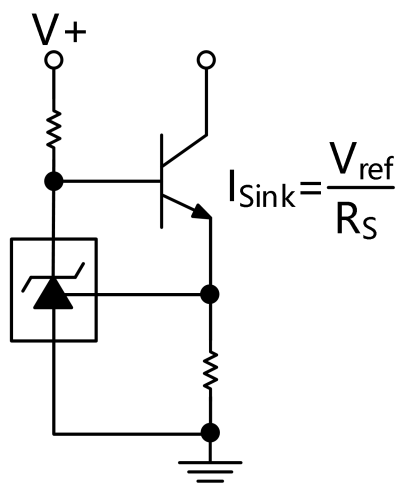


$$I_{Sink} = \frac{V_{ref}}{R_S}$$

图 23. 恒定灌电流

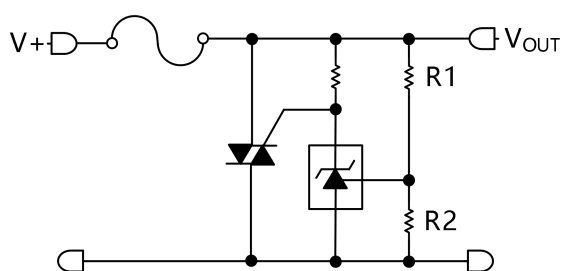


$$V_{OUT(trip)} = (1 + \frac{R1}{R2}) V_{ref}$$

图 24. TRIAC 电路

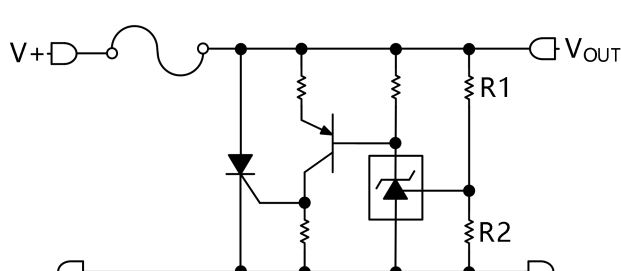

$$V_{OUT(trip)} = (1 + \frac{R1}{R2}) V_{ref}$$

图 25. SRC 撬棍电路

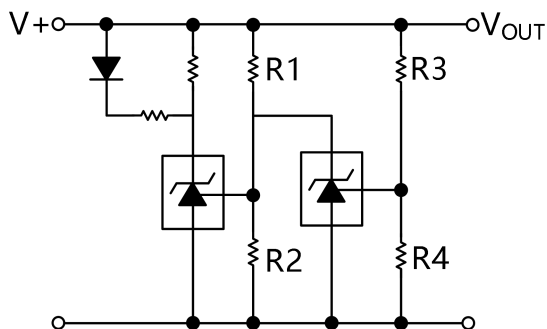

LED Indicator is 'on' when V_+ is between the upper and lower limits.

$$\text{Lower Limit} = \left(1 + \frac{R1}{R2}\right) V_{ref}$$

$$\text{Upper Limit} = \left(1 + \frac{R3}{R4}\right) V_{ref}$$

图 26. 电压监视

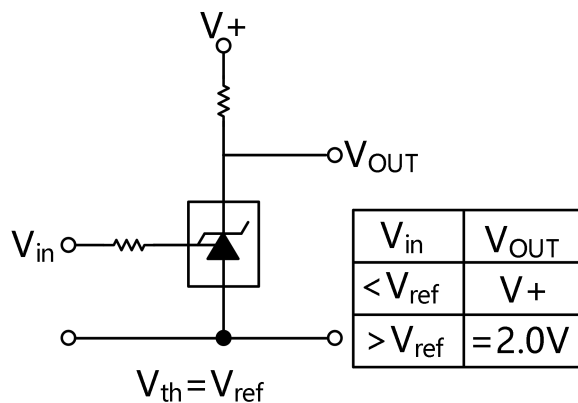


图 27. 温度补偿阈值单电源供电比较器

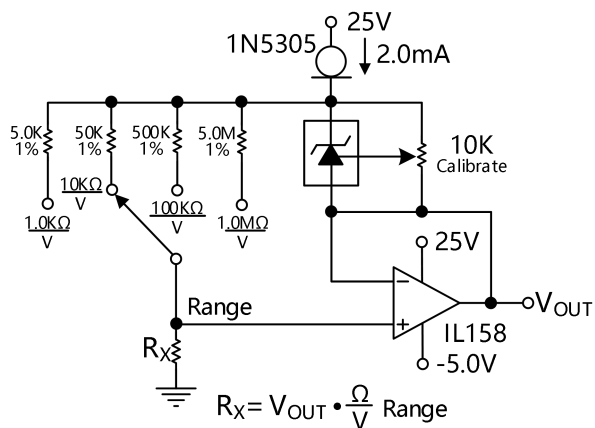


图 28. 线性欧姆计

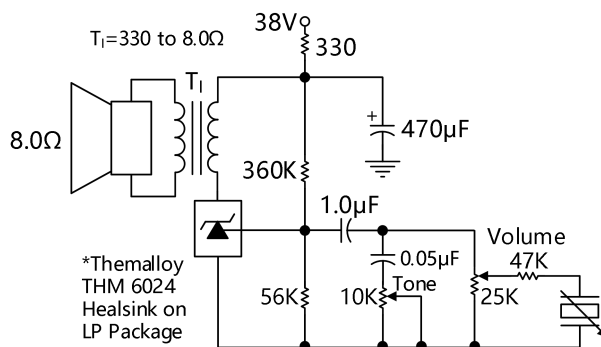


图 29. 简单 400 mW 唱头放大器

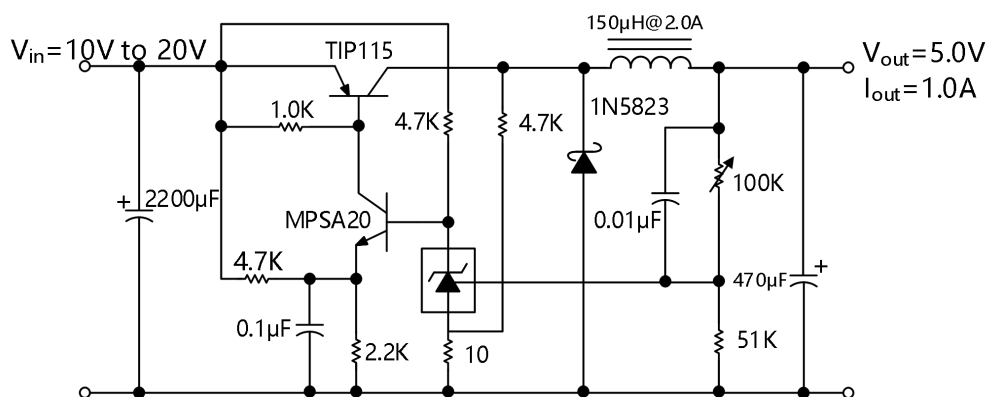


图 30. 高频降压开关转换器

测试项目	测试条件	测试结果
线性调节器	$V_{in}=10V \text{ to } 20V$, $I_o=1.0A$	53mV (1.1%)
负载调节器	$V_{in}=15V$, $I_o=0A \text{ to } 1.0A$	25mV (0.5%)
输出纹波电压	$V_{in}=10V$, $I_o=1.0A$	50mVpp P.A.R.D
输出纹波电压	$V_{in}=20V$, $I_o=1.0A$	100mVpp P.A.R.D
功效	$V_{in}=15V$, $I_o=1.0A$	82%

应用信息

CBM432 是用途广泛的可编程精密电压基准源。在需要基准电压而又没有标准基准电压的电路中作为基准电压源使用。其他的用途包括 在供电电源、电压监视器、很定电流元、红顶灌电流和串联旁路调节器中为驱动光耦合器提供反馈控制。在这些应用中，至关重要是维持设备在多种工作电流和负载电容中的稳定。有些情况下，电路设计者能够从如图 15 所示的稳定边界条件曲线中估算稳定电容。然而，这些典型曲线只在专门的阴极电压和专门的负载条件下提供稳定信息。

其它的信息包括充分利用相位裕量或考虑工艺偏差，这些信息用来决定电容量。CBM432 的简化模型如图 31 所示。当测试稳定边界条件时，负载电阻是 150 Ω。模型基准输入由连接到设备阳极的输入晶体管和直流发射极电阻组成。非独立电流源 G_M 产生电流，它的放大器由 1.78 V 内部基准电压和输入晶体管发射极电压的压差决定。部分 G_m 电流通过补偿电容 $CP2$ 。通过 $CP2$ 的电压驱动输出非独立电流源 G_o ， G_o 连接设备阴极和阳极。

模型中的各器件值:

$V_{ref} = 1.78 \text{ V}$

$G_m = 0.3 + 2.7 \exp(-I_C/26 \text{ mA})$

where I_C is the device cathode current and G_m is in mhos

I_C 为设备阴极电流、 G_m 单位为欧姆

$G_o = 1.25 (V_{cp2}) \mu\text{mhos}$.

电阻器和电容器典型值在模型中显示。工作过程中，电阻器误差为 $\pm 20\%$ ，电容器为 $\pm 10\%$ ，跨导为 $\pm 40\%$ 。

设备模型测试显示电路极点和零点位置:

$$P1 = \frac{1}{2_\pi R_{GM} C_{P1}} = \frac{1}{2_\pi * 1.0M * 20pF} = 7.96kHz$$

$$P2 = \frac{1}{2_\pi R_{P2} C_{P2}} = \frac{1}{2_\pi * 1.0M * 0.265pF} = 60kHz$$

$$Z1 = \frac{1}{2_\pi R_{Z1} C_{P1}} = \frac{1}{2_\pi * 15.9K * 20pF} = 500kHz$$

另外，通过负载定义的外部电路极性

$$P_L = \frac{1}{2_\pi R_L C_L}$$

CBM432 的转换直流电压增益是

$$G = G_M R_{GM} G_O R_L$$

例 1:

$I_C = 10mA$, $R_L = 230\Omega$, $C_L = 0$, 定义传输增益，制定增益是:

$$G = G_M R_{GM} G_O R_L = (2.138)(1.0M)(1.25\mu)(230) = 615 = 56dB$$

$$\text{Loop gain} = G \frac{8.25k}{8.25k + 15k} = 218 = 47\text{dB}$$

传送功能波德图如图 32 所示，渐进极点由下述方程式给出：

$$A_V = 615 \frac{\left(\frac{1 + jf}{500\text{kHz}}\right)}{\left(\frac{1 + jf}{8.0\text{kHz}}\right)\left(\frac{1 + jf}{60\text{kHz}}\right)}$$

波德图显示单元增益交叉频率大概为 600 kHz。由方程式计算的相位裕度会下降 55.9。这个模型如图 12 所示相同。总环路具有大约 300 kHz 的单位增益频率，相位裕度降低大约 44。

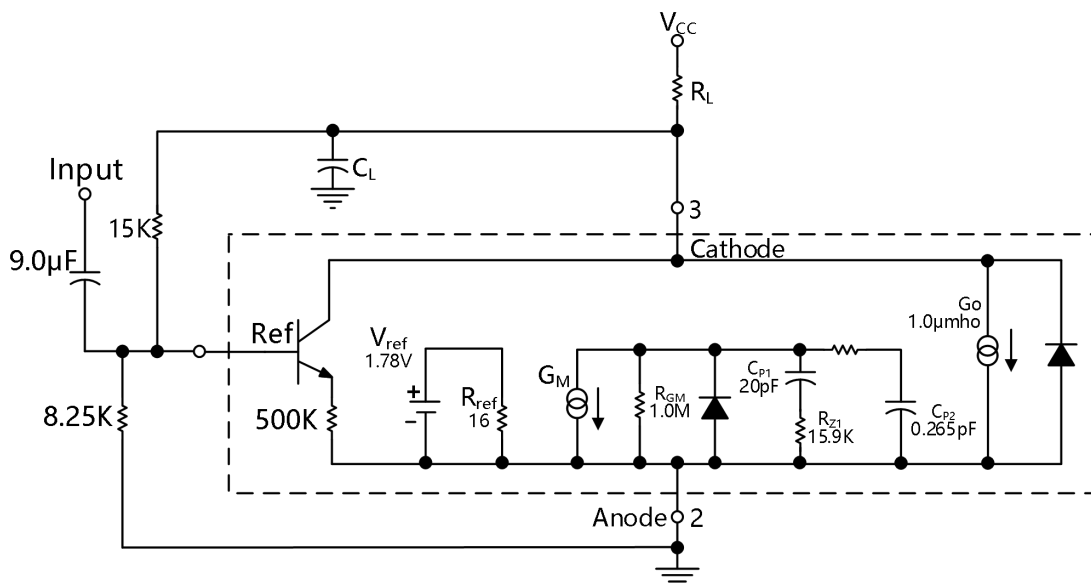


图 31.简化的 CBM432 设备模型

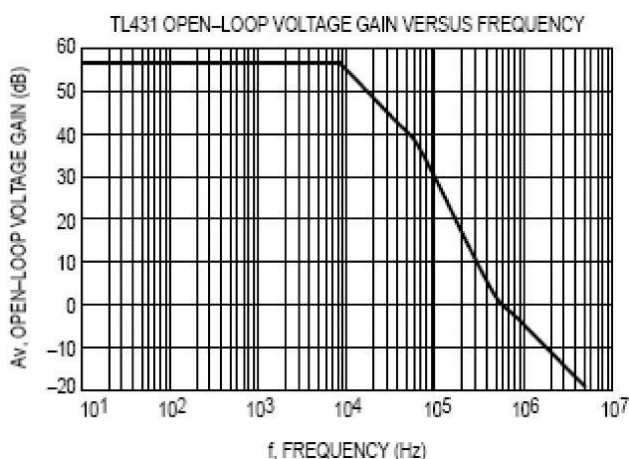


图 32. 例 1 开环增益电路

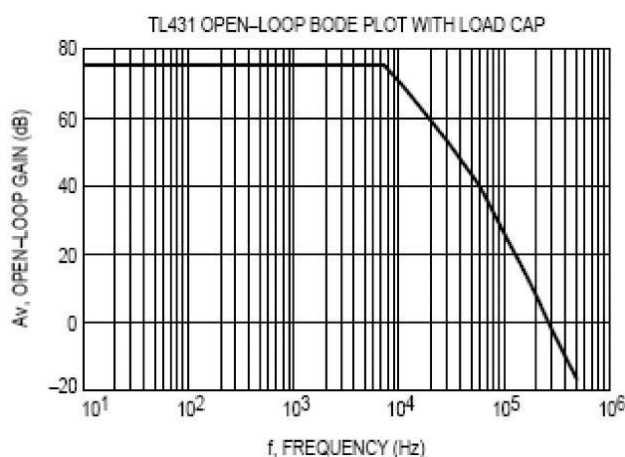


图 33. 例 2 开环增益电路

例 2.

$I_C = 7.5\text{mA}$, $R_L = 2.2\text{k}\Omega$, $C_L = 0.01 \mu\text{F}$.

阴极与基准电压引脚相管片。数据表稳定边界曲线的测试（如图 15）显示负载电容量和阴极电流值在边界上。定义传输增益。直流增益（DC）为：

$$G = G_M R_{GM} G_O R_L = (2.323)(1.0 \text{ M})(1.25 \mu)(2200) = 6389 = 76\text{dB}$$

开环波特图结果如图 33 所示。渐进图可以有下列方程式给出：


$$A_V = 615 \frac{\left(\frac{1 + if}{500\text{kHz}}\right)}{\left(\frac{1 + if}{8.0\text{kHz}}\right)\left(\frac{1 + if}{60\text{kHz}}\right)\left(\frac{1 + if}{7.2\text{kHz}}\right)}$$

传输功能现在有一个由负载电容和负载电阻形成的外部极点。在这个电路中，交叉频率大概 250 kHz，具有大概 -46 degrees 的相位裕度。因而，电路的不稳定也有可能发生。

三级基准电压设备的系统不稳定，能够使电路稳定的唯一办法就是将电压置零。然而，这只能通过在输出电容线路上串联电阻来实现，这样会减弱其作为噪声滤波器的有效性。因而在实际的基准电压应用中，最好的解决方案是在低噪声应用中使用更小容量的电容器或使用非常大容量的电容器以提供噪声过滤和系统主导极点衰减。

封装尺寸及结构


SOT23-3

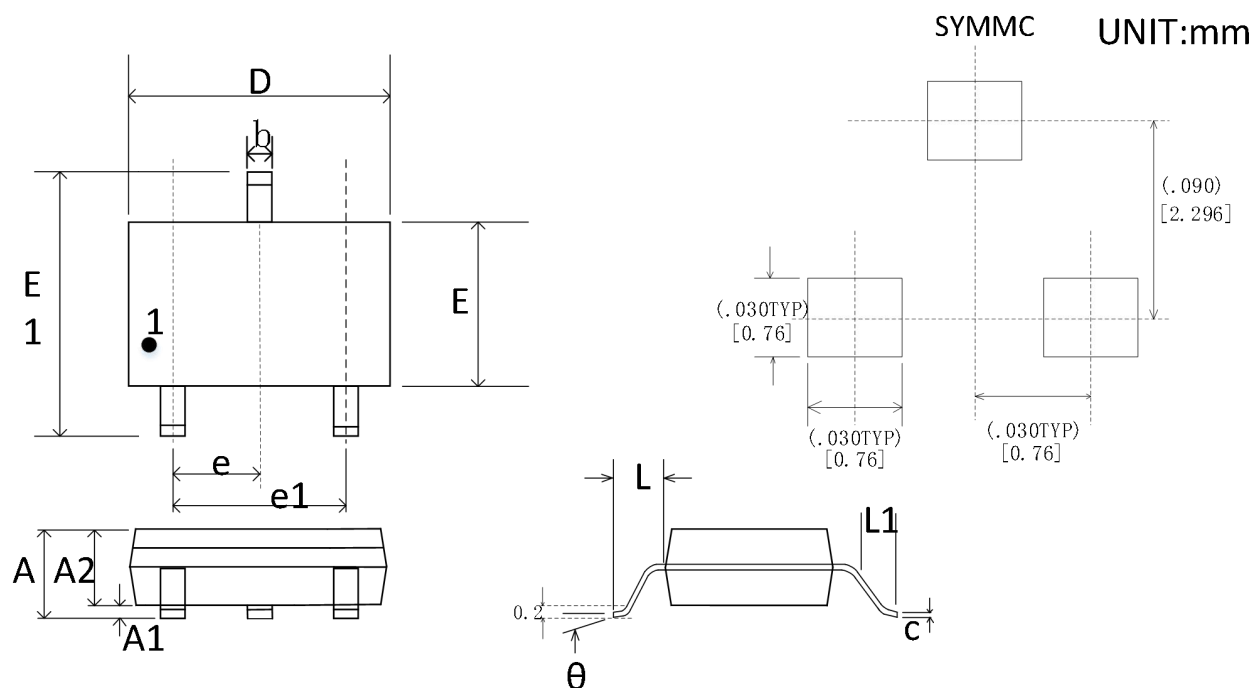

符号	尺寸 (mm)		尺寸 (in)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.400	0.012	0.016
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950 TYP		0.037 TYP	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.700 REF		0.028 REF	
L1	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

SOT89-3

UNIT:mm

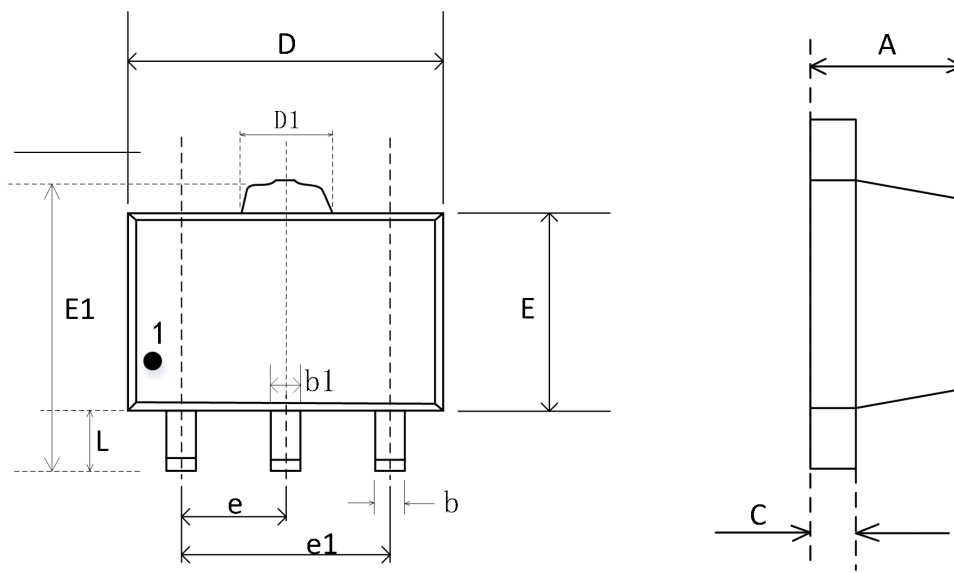

符号	尺寸 (mm)		尺寸 (in)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.400	1.600	0.055	0.063
b	0.320	0.520	0.013	0.020
b1	0.360	0.560	0.014	0.022
c	0.350	0.440	0.016	0.017
D	4.400	4.600	0.173	0.181
D1	1.400	1.800	0.055	0.071
E	2.300	2.600	0.091	0.102
E1	3.940	4.250	0.155	0.167
e	1.500 TYP		0.060 TYP	
e1	2.900	3.100	0.114	0.122
L	0.900	1.100	0.035	0.043

包装/订购信息

订单编码	温度范围	产品封装	包装标记	运输及包装数量
CBM432AST23	-40°C~125°C	SOT23-3	432	Reel, 3000
	-40°C~125°C	SOT23-3	CBM432	Reel, 3000
CBM432AST89	-40°C~125°C	SOT89-3	432	Reel, 3000